# ROBÓTICA

Primeiros Passos



AULA L A

Simulando Circuitos



E DO ESPORTE

#### **GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ**

Carlos Massa Ratinho Júnior

#### SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Renato Feder

#### DIRETOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

André Gustavo Souza Garbosa

#### COORDENADOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Marcelo Gasparin

#### Produção de Conteúdo

Michelle dos Santos

#### Leitura Crítica e Normalização Bibliográfica

Ricardo Hasper

#### Validação de Conteúdo

Cleiton Rosa

#### Revisão Textual

Adilson Carlos Batista

#### Projeto Gráfico e Diagramação

Edna do Rocio Becker


#### Ilustração

Jocelin Vianna (Educa Play)

2022

# SUMÁRIO

Introdução Objetivos desta Aula	2
Habilidades do Século XXI a Serem Desenvolvidas Lista de Materiais	4
1. Contextualização	5
2. Conteúdo	7
3. Feedback e Finalização	13
Referências	14

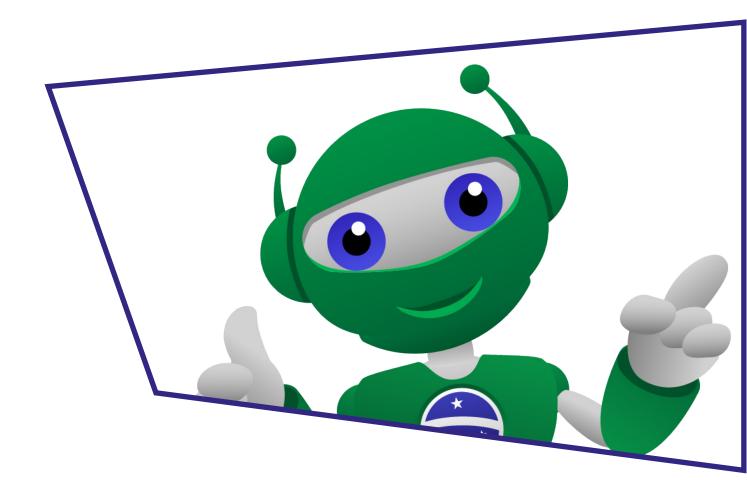



### Introdução


Você conhece a expressão "o que é visto, em geral, também pode ser apreendido"? Esta expressão está relacionada ao poder de visualizar e experimentar para uma maior assimilação dos conteúdos. Isto significa que quanto menos passivo o ensino, mais ativo é o aprendizado.

Nesta aula, exploraremos o simulador Tinkercad e aplicaremos suas funcionalidades para construir um circuito elétrico.


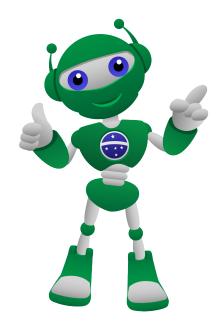
### Objetivos desta Aula

- Explorar as funcionalidades da ferramenta virtual Tinkercad;
- Montar um circuito elétrico com Motor CC (Corrente Contínua);
- Simular o funcionamento de Motor CC no Tinkercad.







### Competências Gerais Previstas na BNCC

**[CG02]** - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

**[CG04]** - Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital -, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

**[CG05]** - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

**[CG09]** - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

**[CG10]** - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

## Simulando Circuitos I



### Habilidades do Século XXI a Serem Desenvolvidas

- Pensamento crítico;
- Afinidade digital;
- Resiliência:
- Resolução de problemas;
- · Colaboração;
- Comunicação;
- · Criatividade.



### Lista de Materiais

- Notebook:
- Software Tinkercad.



#### 1. Contextualização:

Na aula anterior, **Aula 17 - Robótica com Tinkercad**, você conheceu o simulador Tinkercad, suas funcionalidades, e esquematizou um projeto utilizando alguns componentes do Kit de Robótica.

Como foi a experiência de aprender através do Tinkercad?

Você teve alguma dificuldade em montar os componentes propostos na aula?

Houve algum momento que você não conseguiu compreender o que estava sendo solicitado?

Para esta aula, te desafiamos a montar um circuito elétrico contendo entre os componentes, um motor CC, e simular o funcionamento deste motor.

#### 2. Conteúdo:

Motor CC é um motor acionado por uma fonte de alimentação de Corrente Contínua como o nome indica. Também é conhecido como motor DC (do inglês Direct Current Motor). Ele converte energia elétrica em energia mecânica que pode funcionar tanto como motores quanto geradores de energia elétrica.

Você sabia que o Motor CC é vastamente usado no nosso cotidiano e encontramos em muitos brinquedos?

Como contêm fácil controle da velocidade de acordo a com a tensão aplicada, o Motor CC atende a uma infinidade de aplicações em atividades com velocidade controlada e constante, como em equipamentos industriais, elevadores, guinchos, em veículos elétricos, ferramentas, eletrodomésticos e até em brinquedos de pilha ou bateria, e muitos outros aparelhos de controle remoto.

Ele é capaz de levar um carrinho de brinquedo a uma velocidade bem significativa!!

Agora que você conheceu algumas características do Motor CC, vamos ao desafio desta aula?





## A Simulando Circuitos I

O primeiro passo para realizar o desafio proposto é acessar o simulador Tinkercad pelo link <a href="https://www.TinkerCad.com/">https://www.TinkerCad.com/</a>.

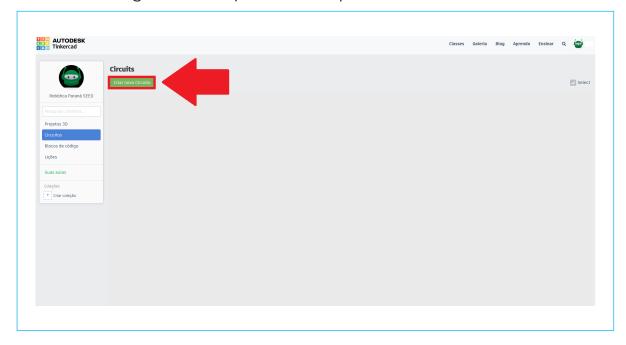


Figura 1 - Clique em Circuitos

Fonte: TinkerCad, 2022

Logo após clique em Criar Novo Circuito, conforme figura 2.







## A Simulando Circuitos I

É neste espaço que você poderá criar seus projetos.

Vamos começar selecionando a placa Protoboard na barra lateral dos componentes e arrastando até a área de construção do circuito, conforme figura 3.

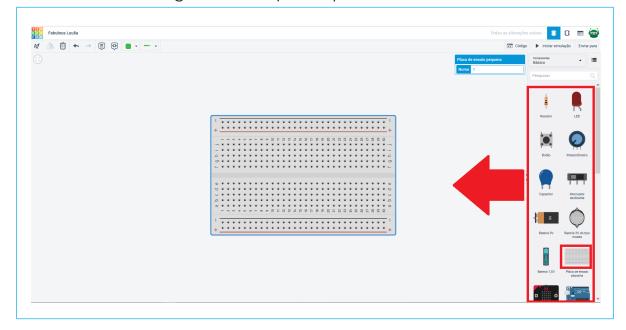


Figura 3 - Seleção da placa Protoboard

A seguir selecione e arraste a bateria 9V, conforme figura 4.

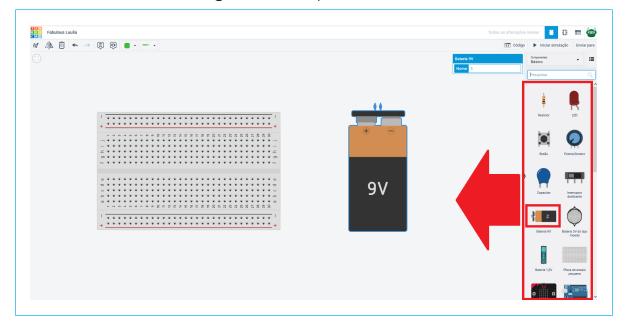


Figura 4 - Seleção da bateria

## AULA ]

## A Simulando Circuitos I

Selecione o Motor CC e encaixe na linha central da Protoboard. Para rotacionar cada componente basta clicar no ícone da barra superior à esquerda, conforme figura 5.

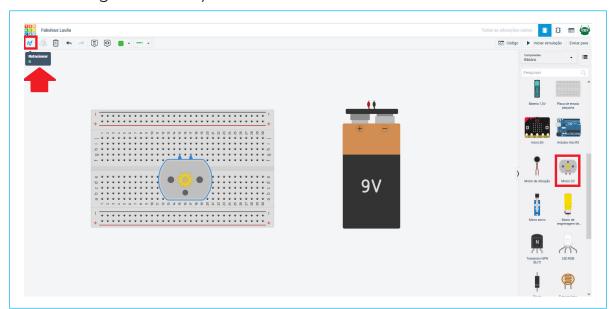


Figura 5 - Seleção do Motor CC e encaixe na Protoboard



### 🖰 Simulando Circuitos I

Agora, vamos conectar os componentes selecionados com Jumpers. Clique na saída positiva da bateria e ligue com a linha positiva da Protoboard.

Para facilitar a diferenciação dos Jumpers, defina uma cor para as ligações positivas (como padrão, geralmente é aplicado o vermelho) e outra para as negativas (como padrão, geralmente é aplicado o preto), para isto basta clicar no ícone na barra superior, conforme figura 6.

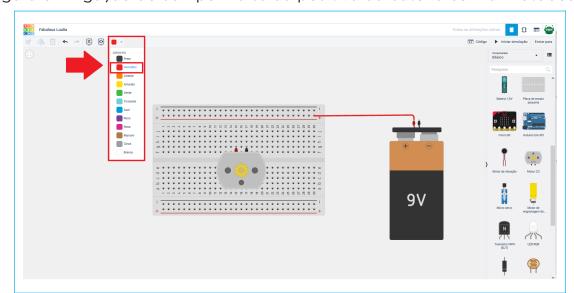


Figura 6 - Ligação do Jumper na saída positiva da bateria com a Protoboard

Agora, interligue o polo negativo da bateria com a linha superior negativa da Protoboard, conforme figura 7.

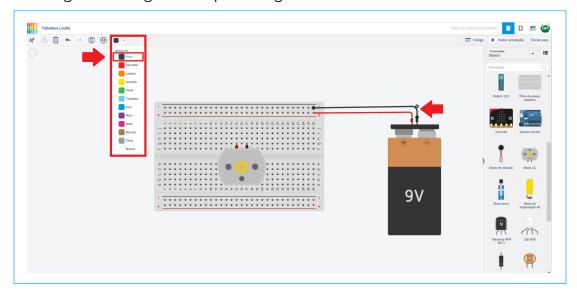


Figura 7 - Ligando o polo negativo da bateria e a Protoboard



# AULA ]

### Simulando Circuitos I

A seguir, vamos conectar o Motor CC na Protoboard, para isso, basta clicar no terminal 2 do Motor CC até a linha superior positiva da Protoboard, a qual foi conectada a bateria, conforme figura 8.

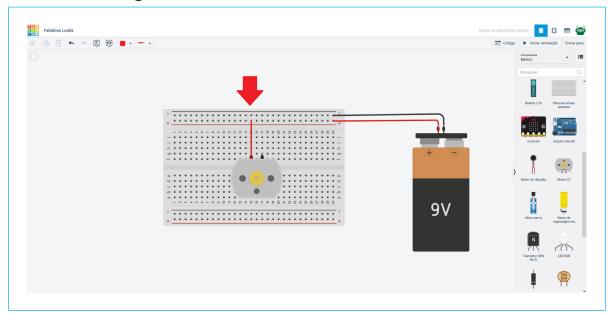


Figura 8 - Conexão do Motor CC na Protoboard

Com outro Jumper, conecte o terminal 1 do Motor CC até a linha negativa da Protoboard, conforme figura 9.

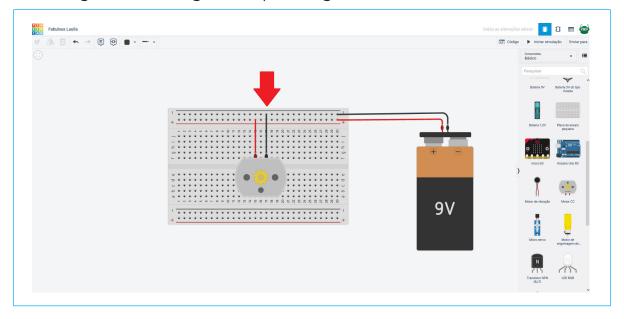


Figura 9 - Interligando o polo negativo do Motor à Protoboard

# AULA ]

## 💾 Simulando Circuitos I

Pronto, seu circuito está montado. Agora, é só clicar em **iniciar simulação** e verá o motor rodar, conforme figura 10.

Fabrica Louis

| Fabrica Louis
| Fabrica Louis
| Fabrica Louis
| Fabrica Louis

Figura 10 - Motor CC funcionando

Fonte: TinkerCad, 2022







- **1.** Que tal adicionar ao circuito elétrico um interruptor para acionar o Motor CC?
- **2.** Que tal testar mais componentes e montar outros circuitos simples, como ligar uma lâmpada ou um LED?

Atenção! Caso utilize um LED, é necessário incluir no projeto um resistor de 500 Ohm  $(\Omega)$ .

Como foi sua experiência neste desafio? Deu certo?

Na próxima aula, você conhecerá um circuito elétrico paralelo com interruptor.

#### 3. Feedback e Finalização:

- a. Confira e mostre ao seu colega de classe a sua criação do circuito;
- **b.** Analise e troque informações se os projetos desenvolvidos pelos seus colegas seguiram as instruções e estão funcionando de acordo com o projetado;
  - c. Reveja se você entendeu o funcionamento do circuito elétrico;
  - d. Reflita se as seguintes situações ocorreram:
  - i. Você e os seus colegas trocaram ideias no momento da criação e montagem do circuito?
  - **ii.** Você teve problemas ao fazer e montar o projeto no Tinkercad? Quais? Quais foram as soluções encontradas?



## Simulando Circuitos I



BELMIRO, Marcia. **Estudo ativo x estudo passivo, o que significa?** ICI-Instituto de Crescimento Infantojuvenil. Disponível em: <a href="https://institutoinfantojuvenil.com.br/estudo-ativo-x-estudo-passivo-o-que-significa/#:~:text=Apesar%20de%20haver%20diverg%-C3%AAncias%20entre,o%20ensinamos%20a%20outras%20pessoas.">https://institutoinfantojuvenil.com.br/estudo-ativo-x-estudo-passivo-o-que-significa/#:~:text=Apesar%20de%20haver%20diverg%-C3%AAncias%20entre,o%20ensinamos%20a%20outras%20pessoas.</a> Acesso em: 15 mar. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, 2018. Disponível em: <a href="http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC\_EL\_EF\_110518\_versaofinal\_site.pdf">http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC\_EL\_EF\_110518\_versaofinal\_site.pdf</a>. Acesso em: 18 mar. 2022.

TINKERCAD. **Autodesk.** Site oficial. Cadastro. Disponível em: <u>www.tinkercad.com</u>. Acesso em: 18 mar. 2022



## DIRETORIA DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO (DTI) COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (CTE)

#### **EQUIPE ROBÓTICA PARANÁ**


Adilson Carlos Batista
Cleiton Rosa
Darice Alessandra Deckmann Zanardini
Edna do Rocio Becker
Marcelo Gasparin
Michelle dos Santos
Ricardo Hasper
Roberto Carlos Rodrigues
Simone Sinara de Souza

Os materiais, aulas e projetos da "Robótica Paraná", foram produzidos pela Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE), da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed), com o objetivo de subsidiar as práticas docentes com os estudantes por meio da Robótica.

Este material foi produzido para uso didático-pedagógico exclusivo em sala de aula.



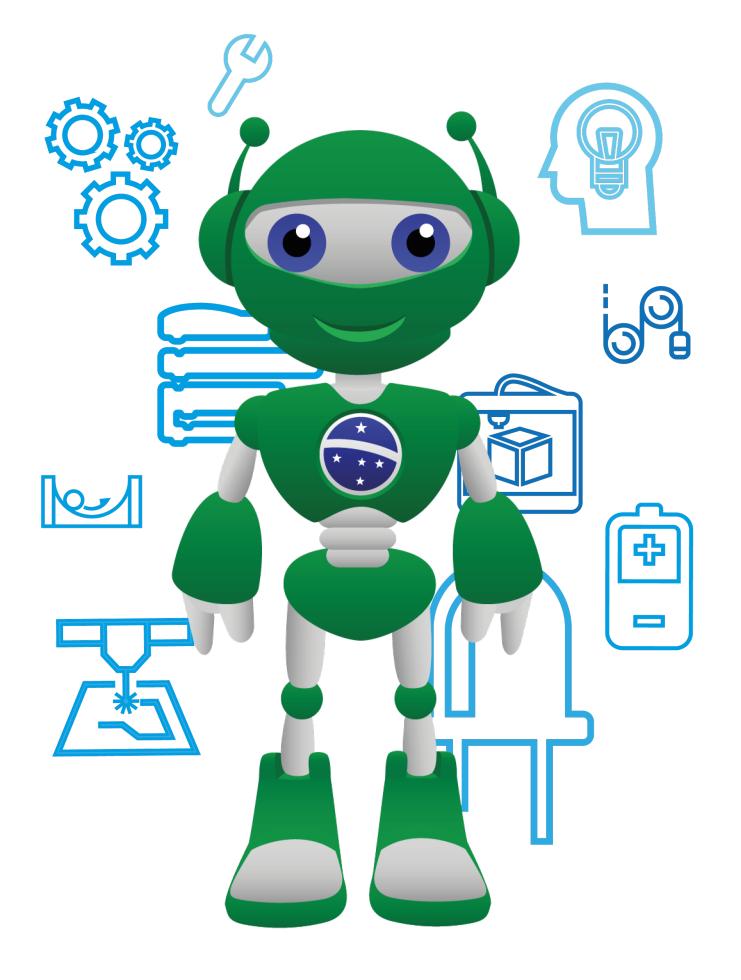Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – CC BY-NC-SA Atribuição - NãoComercial - Compartilhalgual 4.0



Diretoria de Tecnologia e Inovação

